

ELECTRONIQUE, LABO

RAPPORT

Télécommande à 1 canal par infrarouge

Auteurs:

SPIELER Michael
ROUSSET Vianney

Professeur:

DÉCURNEX André

11 juin 2017

1 Introduction

Le but est de concevoir un système d'émission - réception infrarouge avec adressage permettant d'enclencher et déclencher un relais optique.

2 Structure générale et principe

On a divisé le système en 5 étages avec des interfaces définies :

Générateur de signal	Générateur de salves de N pulses de durée de $100\mu\text{s}$ avec une période de 1ms espacées de 100ms .
LED driver	Sortie de puissance qui drive la LED IR.
Récepteur	Récepteur IR avec amplification et filtrage. La sortie est le signal digital des pulses.
Décodeur	Circuit logique de décodage du nombre de pulses. La sortie est un pulse d'environ 5ms pour chaque salve correcte reçue.
Sortie	Circuit de détection d'interruption du signal avec commutation et du relais optique.

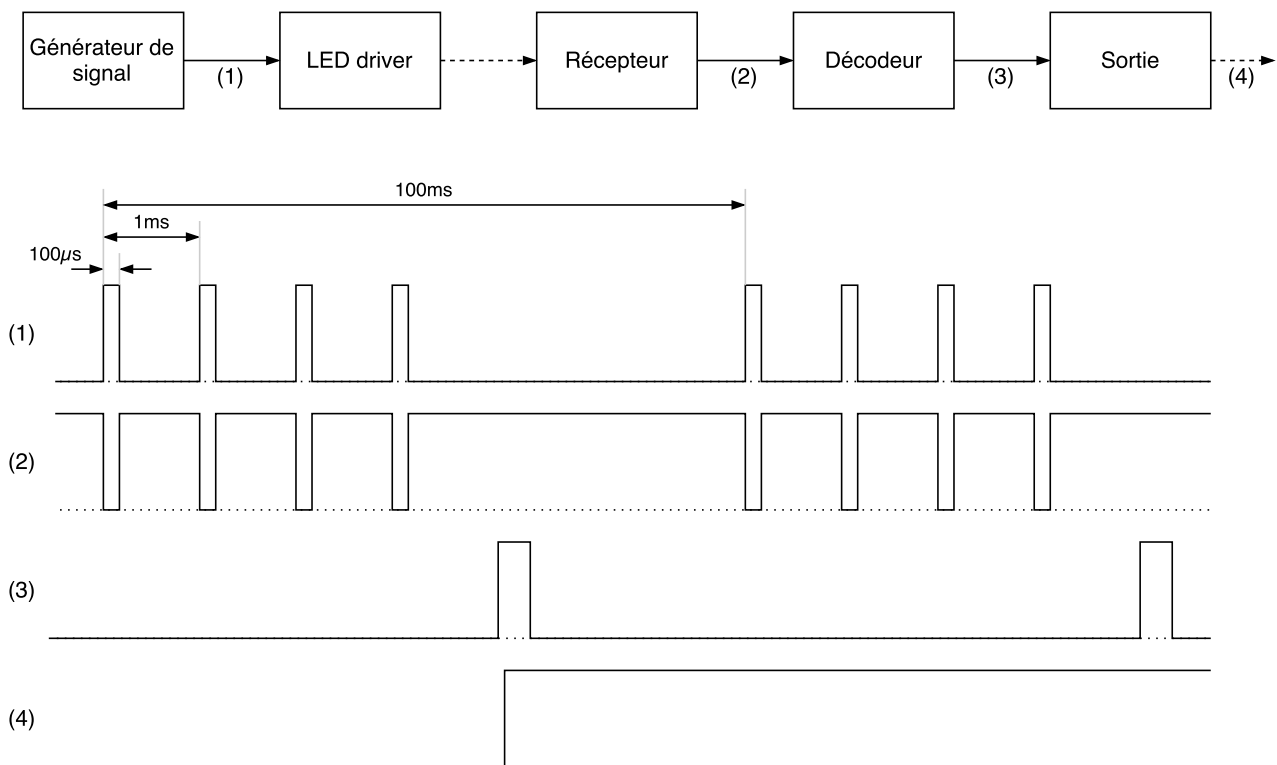


FIGURE 1 – Schéma bloc du système avec signaux

Le but de la structure choisie est de faciliter le développement et la testabilité du sous-système.

3 Notation et nomenclature

n_{pulse}	Nombre de pulses dans une salve (addressage)	13
t_0	Durée high d'un pulse	0.1 ms
T_0	Période des pulse	1.0 ms
D_0	Duty cycle dans une salve	10%
τ	Période des slaves	0.1 s
t_{miss}		
t_{true}	Durée du pulse signal une salve correcte	

<i>pulse</i>	
--------------	--

TODO : tableau pas fini

3.1 Générateur de signal

Le générateur de signal génère dans OUTPUT des salves de n_{pulses} à une période τ en active high tant que celui-ci est alimenté à 3V. Les pulses dans les salves ont une durée high t_0 et une période T_0 . Le nombre de pulses et les durées ne sont pas garanties lorsque l'alimentation est retirée.

Pulse timer	Génère des impulsion à hautes fréquences tant qu'il n'est pas RESET
Burst timer	Oscille à une période τ pour signaler le début d'une salve.
Decounter	Compte le nombre de pulses reçu depuis son dernier RESET et signal lorsque n_{pulse} pulses ont été reçu.
Logic	Assure les conditions logiques sur les signaux.

dimensionnement de valeurs R et C

3.2 LED driver

3.3 Récepteur et filtrage

3.4 Décodeur

Le décodeur à 3 fonctions :

- Le comptage des pulses assuré par le *decouter*. Celui-ci signal en *active high* si n_{pulse} ont été reçus par la tension d'entrée depuis son dernier *reset*.
- La détection de pulse manquant assuré par le *missing pulse detector*. Celui-ci signal en *active low* si la tension d'entrée est maintenue *low* pendant au moins $t_{miss} = xxxms$ après la fin d'un pulse.
- La génération du signal sortant assuré par un délais et des portes logiques. Celui si génère en *active high* un pulse de $t_{true} = xxms$ si la salve est *correcte*.

Une salve est considéré correcte si le *missing pulse*

low	low	Nombre incorrect de pulses dans la salve	low
low	high	Salve correcte	high
high	low	Salve non finie	low
high	high	Salve non finie	low

3.5 Sortie

3.5.1 Détecteur de pause

pause = lâchement de bouton, comment on veut nommer cette partie ?

3.5.2 Commutation de la sortie

3.5.3 Relais

Le relais optique est simulé par une LED rouge standard avec un courant de 20mA et une tension directe d'environ 1.8V. Pour alimenter la LED on a choisi le transistor bipolaire NPN BC107 avec une résistance en série pour limiter le courant. Le BC107 a une tension V_{CEsat} de 0.25V pour un courant de 10mA. En estimant une V_{CEsat} de 0.30V pour un courant de 20mA :

$$R_{LED} = (5V - V_{CEsat} - V_{forward})/20mA = 145\Omega$$

On choisit donc 150Ω.

3.6 Mesures

Dans figure 2 on voit le fonctionnement du détecteur avec différent nombres de pulses. Dans la mesure au milieu le décodeur détecté correctement les 13 pulses et la combinaison logique du signal du détecteur de pulse manquant et du compteur de pulses donne un signal de sortie (en vert). Dans le cas où le mauvais nombre de pulses (12 pulese dans la mesrue à gauche et 14 pulese à droite) arrive à l'entrée il n'y a pas de signal à la sortie.

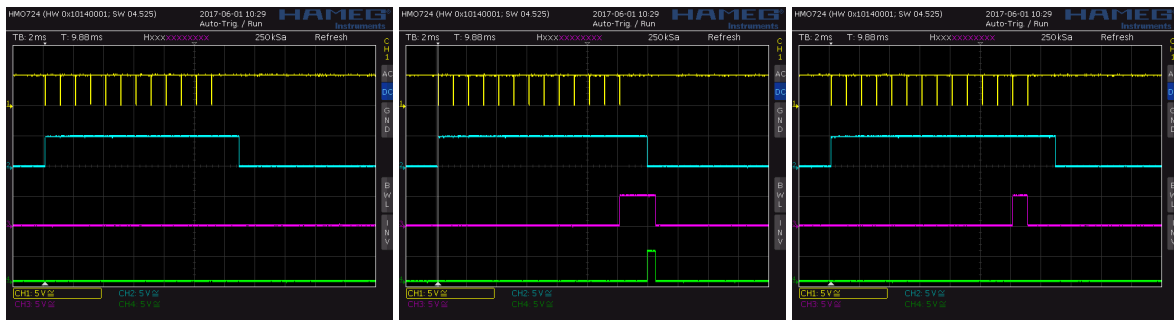


FIGURE 2 – ■ Signal d'entrée, ■ Détecteur de pulse manquant, ■ Compteur de pulse, ■ Sortie

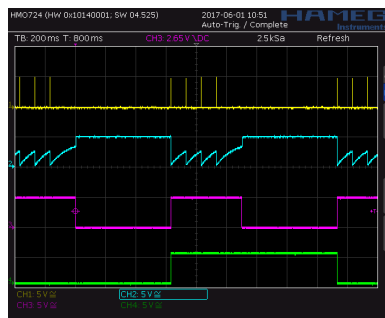


FIGURE 3 – ■ Signal d'entrée, ■ Capacité sur bascule monostable, ■ Sortie du détecteur de pause, ■ Sortie

4 Annexes